

TRUTH TABLE

Assignment9

Abhay Suresh

4th January 2021

1 EC-2014,14

Input			XOR Output	XNOR Output	Final Output
X	Y	Z	A	B	F = A.B
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0